

ДЛЯ
ВАС,
РАДИО-
ЛЮБИТЕЛИ

ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК

В. ПОЛЯКОВ (РАЗААЕ)

Первая проблема, с которой сталкивается начинающий коротковолновик, — это отсутствие спортивного приемника. Дело в том, что с помощью обычного вещательного приемника с КВ диапазоном можно слушать любительские станции только на одном из пяти любительских КВ диапазонов. Кроме того, вещательный приемник не принимает сигналов радиостанций, работающих телеграфом (CW) и однополосной модуляцией (SSB) — самыми распространенными у радиолюбителей видами излучения. Можно, конечно, с помощью различных приставок превратить вещательный радиоприемник в спортивный, отвечающий требованиям начинающего коротковолновика. Но более простым и, как нам кажется, бо-

зывает уверенно принимать сигналы ближних и дальних станций. С антенной в виде простого куска провода длиной около 5 метров на этот приемник в Москве за несколько дней были приняты сигналы CW и SSB радиостанций четырех континентов, в том числе НР, НС, В, JA, UA0 и множество радиолюбительских станций Европы. Из-за наличия «электрического верньера» плавность настройки очень высокая — около 20 кГц на оборот ручки. Укажем для сравнения, что в профессиональном связном приемнике типа «Крот» на диапазоне 20 метров плавность настройки заметно хуже — 100 кГц на оборот. Это в известной мере компенсирует относительно невысокую стабильность простейшего местного гетеродина,

контура $L_1 C_2 C_3$ и далее, через симметрирующий трансформатор T_{p1} на балансный смеситель $D_1 D_2$. Балансная схема смесителя позволяет ослабить помехи от станций, работающих с амплитудной модуляцией. Через конденсатор C_4 на смеситель также подается напряжение местного гетеродина, выполненного на транзисторе T_1 . Катушка контура гетеродина L_2 включена в цепь коллектора. Обратная связь подается на эмиттер с емкостного делителя, составленного из конденсаторов C_7 и C_8 . Стабилизация режима осуществляется делителем в цепи базы $R_5 R_6$ и эмиттерным резистором R_4 . В приемнике применена электронная настройка с помощью варикапа D_3 . При изменении напряжения, подаваемого на варикап с потенциометром R_2 («основная настройка»), емкость диода изменяется, что вызывает изменение частоты колебаний гетеродина. Потенциометр R_3 — «электрический верньер» позволяет плавно настроиться на станцию.

В смесителе приемника выделяются биения между принимаемым сигналом и напряжением гетеродина. Для приема CW частота гетеродина устанавливается на 0,5 — 1,5 кГц выше или ниже частоты сигнала, и на выходе смесителя выделяется звуковой тон. Для приема SSB частота гетеродина устанавливается равной частоте подавляемой несущей. Звуковое напряжение через фильтр $L_3 C_{11}$ подается на вход усилителя низкой частоты. В первом каскаде УНЧ применен малошумящий транзистор T_2 . Регулировка усиления осуществляется с помощью потенциометра R_9 , который является коллекторной нагрузкой транзистора. Отрицательная обратная связь через резистор R_8 , создающий смещение в цепи базы, одновременно стабилизирует работу каскада. Остальные два каскада УНЧ собраны по аналогичной схеме. Выход приемника рассчитан на подключение высокоомных чувствительных телефонов, например ТОН-2. Полоса пропускания УНЧ ограничена сверху частотами 3—4 кГц вследствие шунтирующего действия емкостей C_{11} , C_{13} и C_{16} . Частоты ниже 300 Гц ослабляются благодаря сравнительно небольшой емкости разделительных конденсаторов C_{12} и C_{14} . Питается приемник от двух соединенных последовательно плоских батарей от карманного фонаря. Напряжение питания — 9 в, потребляемый ток — около 5 мА.

В следующем материале мы расскажем о деталях, конструкции и налаживании приемника.

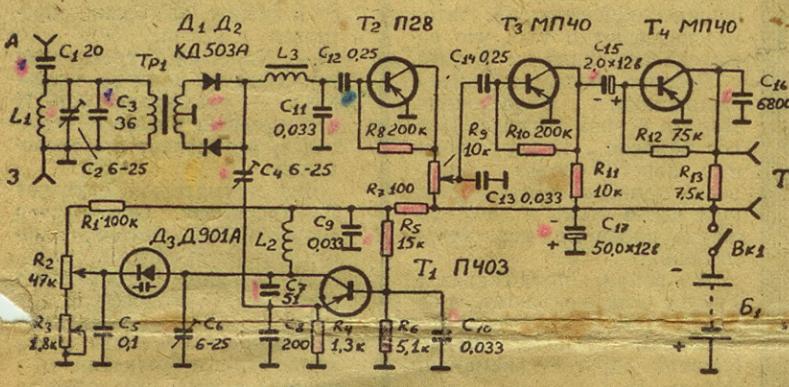


Схема приемника

дее интересным является постройка простого самодельного спортивного приемника.

Ниже приводится описание такого приемника, предназначенного для приема CW и SSB станций на диапазоне 20 метров. Выбор однодиапазонной конструкции не случаен. Как показывает опыт, многодиапазонные конструкции более склонны к самовозбуждению и значительно сложнее в наладке. Поэтому начинающий радиолюбитель, который сразу приступит к работе над многодиапазонной конструкцией, рискует, потеряв много времени на изготовление и наладку приемника, так и не добиться успеха. Не случаен и выбор диапазона для этого простого приемника, поскольку диапазон 20 метров — самый популярный любительский диапазон, практически всегда заполненный сигналами радиостанций.

Приемник, о котором сегодня идет речь, действительно прост. При наличии всех деталей его изготовление и настройка занимают всего несколько вечеров. Однако, несмотря на простую схему, он

примененного в приемнике, и позволяет уверенно принимать сигналы SSB станций, для которых особенно важна точность настройки на корреспондента. Приемник прост еще и потому, что в нем отсутствуют детали, которые обычно трудно достать начинающему коротковолновику (конденсатор малой емкости с воздушным диэлектриком и верньер для этого конденсатора).

Принципиальная схема приемника приведена на рисунке. В приемнике использован принцип прямого преобразования частоты, то есть преобразование сигнала принимаемой радиостанции непосредственно в низкочастотный сигнал. Иногда приемники, построенные по такому принципу, называют «супергетеродинами с нулевой промежуточной частотой». Соответственно местный гетеродин такого приемника должен работать на частоте, близкой к частоте принимаемой радиостанции.

Приемник собран на четырех транзисторах и трех диодах. Сигнал с антенны через конденсатор связи C_1 поступает на входной

**ВОЗВАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ**

ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК

В нашей газете в номерах за 2 и 9 августа 1972 года было опубликовано описание простого приемника для радиолюбителей-коротковолнников на 20-метровый диапазон. Читатели газеты, построившие этот приемник, просят сообщить его данные для других любительских диапазонов. Выполняем их просьбу.

Если приемник выполняется в виде однодиапазонной конструкции, но на другой диапазон волн, то схема приемника остается прежней. Изменяется только число витков катушек L_1 и L_2 и емкость конденсатора C_3 . На ди-

Диапазон	L_1	L_2	C_3
80 м	—	45 витков ПЭЛШО-0.15	180 пф
40 м	36 витков ПЭЛШО-0.25	21 виток ПЭЛШО-0.25	110 пф
20 м	24 витка ПЭЛ-0.7	12 витков ПЭЛ-0.7	36 пф
14 м	12 витков ПЭЛ-0.7	6 витков ПЭЛ-0.7	36 пф
10 м	7 витков ПЭЛ-0.7	4 витка ПЭЛ-0.7	36 пф

пазоне 80 метров катушка L_1 исключается совсем, а индуктивностью служит первичная обмотка Тр1, образующая с конденсаторами C_2 и C_3 входной контур, настроенный на среднюю частоту диапазона. Данные катушек приведены в таблице. Катушки наматываются виток к витку, размеры каркасов остаются прежними.

Приемник можно выполнить и в виде многодиапазонной конструкции, снабдив его переключателем диапазонов. Переключатель должен иметь две группы контактов, одна из которых переключает катушки входного контура, другая — катушки контура гетеродина. Конденсаторы C_2 и C_6 при этом из схемы исключаются, а параллельно каждой входной и каждой гетеродинной катушке подключается свой индивидуальный подстроечный конденсатор. Конструкция шасси приемника также изменяется, поскольку необходимо предусмотреть место для размещения дополнительных катушек, подстроечных конденсаторов и переключателя. Между катушками гетеродина и катушками входного контура следует поставить экранирующую перегородку.

Приводим еще некоторые рекомендации по улучше-

НАШ АДРЕС:


101406, ГСП-4. Москва, К-51.
ул. Петровка, 26.

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ

Писем и массовой работы — 295-70-53, секретариат — 294-39-87, военно-патриотической пропаганды — 228-28-71, практики оборонно-массовой работы — 295-30-97, армейской жизни и граждан-

ской обороны — 295-70-53, ДОСААФ и начальной техники — 221-52-62, военно-техни-

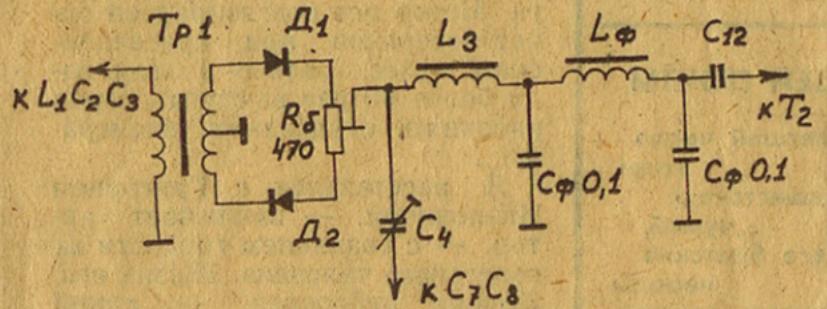нию работы приемника. Избирательность приемника по соседнему каналу значительно повышается, если после смесителя поставить простейший П-образный фильтр нижних частот с частотой среза около 3 кгц. Схема фильтра и способ его включения показаны на рисунке.



Катушка фильтра содержит 180 витков ПЭЛШО-0,25, намотанных на ферритовом кольце с внешним диаметром 18 мм и магнитной проницаемостью 2.000.

На том же рисунке показан балансирующий потенциометр R_6 . Назначение его состоит в следующем: если на вход приемника поступает мощный сигнал от близкорасположенной АМ радиостанции, то этот сигнал может пропадетектироваться на диодах смесителя. На выходе прием-

ника будет прослушиваться модулирующий сигнал мешающей станции независимо от частоты настройки гетеродина приемника. При точной балансировке смесителя эффект детектирования в значительной степени ослабляется. Балансировку смесителя производят по минимуму помех на слух. Катушки L_1 и L_2 полезно заключить в экраны или, по крайней мере, разделить экранирующей перегородкой. Это ослабляет прямую наводку гетеродина на входной контур и способствует повышению точности балансировки, уменьшению фона и помех.

Для ослабления помех от радиостанций с частотой, сильно отличающейся от частоты настройки приемника, полезно также повысить избирательность входного контура. Это достигается присоединением верхнего (по схеме) конца первичной обмотки Tp_1 к отводу от $1/2$ или даже $1/3$ части витков катушки L_1 . Настройка входного контура при этом становится более острой.

Если желательно получить громкоговорящий прием, например, для коллективного прослушивания эфира, к выходу приемника надо подключить оконченный транзисторный усиленческий каскад. Лучше всего применить обычную двухтактную трансформаторную схему. Первичная обмотка переходного трансформатора включается непосредственно в телефонные гнезда приемника.

В. ПОЛЯКОВ (РАЗААЕ).