

# ПРИЕМНИК НА 160 М

В. ПОЛЯКОВ (РАЗРАБОТКА)

Приемник, о котором рассказывается в этой статье, выполнен по схеме прямого преобразования частоты. От аналогичных устройств такого типа он отличается отсутствием зеркального канала приема, который подавляется фазовым методом. По основным техническим характеристикам этот приемник соответствует простому супергетеродину, но существенно проще последнего в изготовлении и налаживании. Диапазон принимаемых частот составляет 1850...1950 кГц. При необходимости он легко может быть расширен в ту или другую сторону. Чувствительность приемника — 5 мкВ при отношении сигнала / шум 10 дБ. Входное сопротивление — около 75 Ом.

Схема приемника приведена на рис. 1. Для ослабления помех от мощных средневолновых радиовещательных станций на входе приемника установлен двухконтурный полосовой фильтр  $L2C1$  и  $L3C2$ . Связь между контурами — индуктивная. С фильтра принимаемый сигнал поступает на два канала смесителя, выполненные соответственно на диодах  $V1$ ,  $V2$  и  $V3$ ,  $V4$ . Напряжение гетеродина, подводимое к смесителям, в верхнем (по схеме) канале сдвинуто по фазе на  $45^\circ$  относительно напряжения в нижнем канале. Это обеспечивается фазовращающей цепью на  $C3R1$ . Напряжение же сигнала в оба канала поступает в фазе.

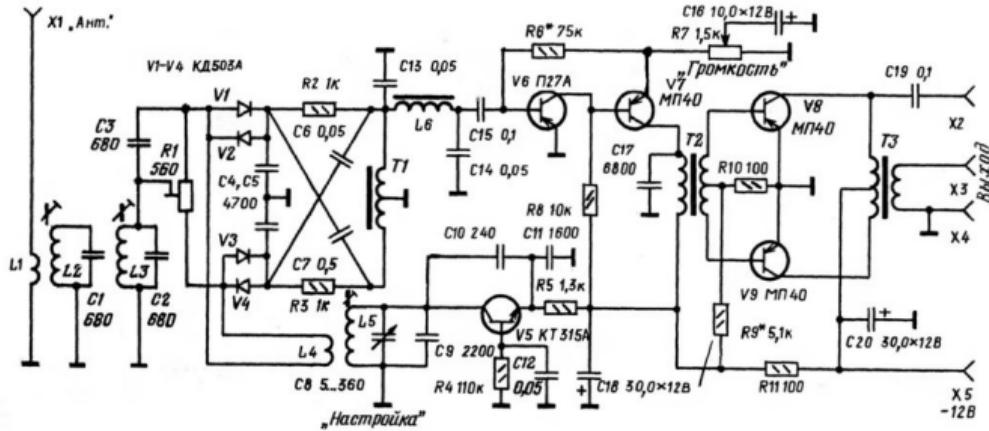


Рис. 1

Селективность при расстройке на 10 кГц — не хуже 35 дБ. Неравномерность (верхняя) боковая полоса подавляется не менее чем на 24 дБ. Полоса пропускания приемника — около 2100 Гц, что позволяет принимать как телеграфные, так и однополосные станции. Станции, работающие с амплитудной модуляцией (AM), можно принимать при настройке на пульевые биения. Однако уверенный прием таких станций получается только в том случае, если несущая не имеет паразитной частотной модуляции (фоном или сигналом), т. е. если качество AM сигнала достаточно хорошее.

Гетеродин приемника выполнен по обычной схеме с емкостной обратной связью на транзисторе  $V5$ . Он работает на половинной частоте сигнала и перекрывает интервал частот 925...975 кГц (с небольшим запасом на краях диапазона).

Сигнал с выходов смесителя поступает на низкочастотный фазовращатель, образованный цепочками  $R2C6$  и  $R3C7$ . Трансформатор  $T1$  с симметричной обмоткой служит для получения противофазных НЧ сигналов в ветвях фазовращателя. Сформированный низкочастотный сигнал через фильтр НЧ  $C13L6C14$  подается на трехкаскадный

усилитель. Усиление, которое обеспечивают первые два каскада на транзисторах  $V_6$ ,  $V_7$ , достаточно для приема на высокомомые телефоны, поэтому их можно включить непосредственно в коллекторную цепь транзистора  $V_7$ . Для «громкоговорящего» приема в приемник введен выходной каскад, собранный по двухтактной схеме на транзисторах  $V_8$  и  $V_9$ . Высокомомую нагрузку (головные телефоны, трансляционный громкоговоритель) подключают к гнездам  $X_2$  и  $X_4$ , а инжекторные телефоны или динамическую головку — к гнездам  $X_3$  и  $X_4$ .

Приемник питается либо от блока с выходным стабилизированным напряжением 9...12 В, либо от батарей. Ток, потребляемый в режиме молчания, не превышает 10 мА.

Приемник можно выполнить на самых разнообразных деталях. Так, например, для смесителя подойдут любые кремниевые высокочастотные диоды. Транзистор  $V_5$  — любой маломощный кремниевый структуры  $p-n-p$ , с граничной частотой не ниже 10 МГц. Для усилителя НЧ годятся любые маломощные германниевые транзисторы структуры  $p-n-p$ . Первый каскад надо выполнить на малонумизиющем транзисторе. Конденсаторы (кроме входящих в гетеродин) и резисторы могут быть любых типов. В гетеродине лучше всего использовать конденсаторы типа КСО. Емкость конденсаторов  $C_{12}$ ,  $C_{16}$ — $C_{20}$  некритична и может быть изменена в 2—3 раза. Емкость конденсаторов  $C_4$ ,  $C_5$  и  $C_{15}$  можно увеличить в 2—3 раза. Номиналы остальных деталей достаточно выдержать с точностью  $\pm 20\%$ .

Катушки  $L_1$ — $L_3$  и  $L_4$ , намотаны на цилиндрических каркасах диаметром 8...9 мм с сердечником СЦР-1. Катушки  $L_2$ ,  $L_3$  и  $L_5$  содержат по 35 витков провода ПЭЛШО 21×0,07. Намотка типа «универсал» или «вивава», длина ее 2 мм. Витки катушек скрепляют kleem БФ-2. Катушки  $L_1$  и  $L_4$ , содержащие по 10 витков провода ПЭЛШО 0,25, должны передвигаться по каркасу для регулировки их связи с контурными катушками. Трансформаторы  $T_1$ — $T_3$  стандартные, от любого карманного приемника ( $T_2$  — переходный, а  $T_1$  и  $T_3$  — выходные трансформаторы). У трансформатора  $T_1$  используется только первичная обмотка. Катушки фильтра  $L_6$  намотана на ферритовом кольцевом магнитопроводе диаметром 12...18 мм с магнитной проницаемостью 2000. Она должна содержать 240—270 витков любого подхолаживающего провода. Но здесь можно использовать и половину первичной обмотки выходного трансформатора от карманного приемника.

Размещение основных деталей в приемнике показано на рис. 2. К передней панели, изготовленной из дюраалюминиевой пластины размерами 200×80 мм, прикреплены конденсатор настройки  $C_8$  (блок КПЕ от приемника «Спидола» или ему подобный), гнезда  $X_1$ — $X_4$  и регулятор громкости  $R_7$ . Каркас боковых и задней стенок подвешен шасси изготовлен из дюраалюминиевого профиля утюгового профиля. Высота стенок 20...30 мм, глубина шасси — 110 мм. Верхней панелью шасси служит пластина фольгированного гетинакса размерами 200×55 мм, на которой установлены остальные детали приемника. Можно применить как печатный, так и навесной монтаж. В последнем случае заземленные выводы деталей припаивают к фольгированной поверхности, как и при печатном монтаже, а остальные выводы, пропущенные через отверстия платы, соединяют изолированными проводниками. Фольгу около отверстий следует удалить, например, зенковкой, во избежание замыканий выводов. Если фольгированного гетинакса нет, плату приемника можно изготовить из обычного, уложив вдоль платы несколько «земляных» шин, соединенных с шасси.

Настройку приемника начинают с проверки режимов транзistorов. Ток покоя выходного каскада устанавливают в пределах 3...6 мА подбором резистора  $R_9$ . Напряжение на эмиттере транзистора  $V_7$  должно составлять 1,5...2 В. Этого добиваются подбором резистора  $R_6$ . При прикосновении к выводам катушки фильтра  $L_6$  в телефонах должен быть слышен сильный фон переменного тока, свидетельствующий о нормальной работе усилителя НЧ.

Негромкость должна прослушиваться шумы первого каскада. Проверить наличие генерации и установить частоту гетеродина можно, принимая его сигнал на стоящий рядом средневолновый радиовещательный приемник (сигнал прослушивается, как мощная несущая в паузах передач).

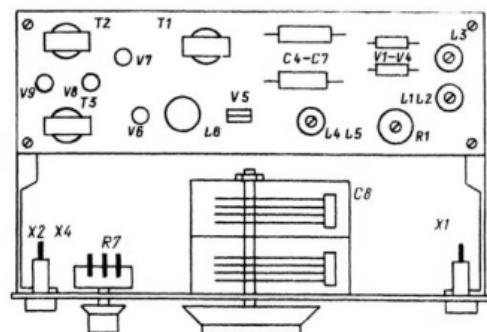


Рис.2

Присоединив антенну, настраивают катушки  $L_2$  и  $L_3$ , а также регулируют связь между катушками  $L_1$ ,  $L_2$  и  $L_4$ , добиваясь максимальной громкости приема любительских станций. Делать это лучше в ночное время. Полезно также подобрать расстояние между каркасами катушек  $L_2$  и  $L_3$ . Для получения оптимальной связи контуров входного фильтра при полосе пропускания 100 кГц катушки должны располагаться почти вплотную друг к другу. Регулируя резистор  $R_1$  и слегка изменяя положение катушки связи  $L_4$ , добиваются максимального подавления верхней боковой полосы приема. При правильной регулировке вблизи частот 800 Гц и 2 кГц появляются точки «бесконечного» подавления, где ослабление сигнала достигает 40 дБ (100 раз по напряжению) и более. Три «всплеска» подавляемой боковой на частотах примерно 300 Гц, 1,5 кГц и 3,3 кГц достигают уровня —24 дБ (ослабление 16 раз по напряжению). Располагая генератором стандартных сигналов и осциллографом, можно настроить приемник точнее. Последовательность операций при этом остается прежней. Наблюдая (снимая) частотную характеристику приемника в выделенной нижней боковой полосе, полезно подкорректировать ее, подбирая конденсаторы  $C_{13}$ — $C_{15}$  и  $C_{17}$ , а также число витков катушки фильтра  $L_6$ . Полоса пропускания должна составлять 500...2600 Гц по уровню —3 дБ.

Опробовать приемник можно с любой антенной, но для дальнего приема желательно использовать наружную антенну длиной около 40 м (четверть волны). Корпус приемника следует заземлить, например, соединить с трубами водопровода.

Уровень сигналов с наружной антенной может возрасти настолько, что понадобится входной аттенюатор. Им может служить переносимый резистор сопротивлением 5...10 кОм, включенный между катушкой  $L_1$  и гнездом  $X_1$ . Ручку резистора выводят на переднюю панель, рядом с гнездом  $X_1$ .