

ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА 28 МГц ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

В. ПОЛЯКОВ [RA3AAE]

Приемник, описание которого приведено в этой статье, предназначен для приема CW и SSB сигналов любительских радиостанций в участке 29,3...29,6 МГц. Как известно*, именно этот участок 10-метрового диапазона рекомендован для любительской связи через ретрансляторы, установленные на искусственных спутниках Земли (канал приема сигналов с борта спутника). Характеристики приемника позволяют использовать его с простыми антennами для организаций любительской связи через учебно-экспериментальные ИСЗ, находящиеся на круговых орбитах с высотой до 2000 км и имеющие бортовые ретрансляторы с выходной мощностью около 1 Вт.

Смеситель приемника выполнен на диодах V4 и V5, включенных встречно-параллельно. На него подают принимаемый сигнал («контура L3C8») и напряжение гетеродина (с части катушки L4). В соответствии с принципом работы смесителя частота гетеродина уста-

новлена около 300 кГц, а затем усиливается транзистором V1. В коллекторной цепи этого транзистора включен контур L3C8, настроенный на частоту 29,45 МГц. Коэффициент усиления усилителя высокой частоты лишь немногого превосходит единицу. Смысл же применения такого усилителя состоит в компенсации потерь в полосовом фильтре и в ослаблении прохождения сигнала гетеродина на антенну.

Смеситель приемника выполнен на диодах V4 и V5, включенных встречно-параллельно. На него подают принимаемый сигнал («контура L3C8») и напряжение гетеродина (с части катушки L4). В соответствии с принципом работы смесителя частота гетеродина усташу

тоту генерации. Напряжение питания гетеродина стабилизировано стабилитроном V7.

Низкочастотный сигнал, выделенный фильтром нижних частот L5C9C10 с частотойрезонанса 2,8 кГц, поступает на трехкаскадный усилитель НЧ на транзисторах V8—V10, V12, V13. Для повышения температурной стабильности усилитель собран на кремниевых транзисторах. Все три каскада через резисторы R7 и R11 охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току.

Окончательный усилитель мощности выполнен по схеме двухтактного эмиттерного повторителя на транзисторах V12, V13 разной структуры. Диод V11 служит для создания небольшого начального смещения выходных транзисторов, что уменьшает искажения типа «ступенька». К выходу приемника можно подключать телефоны с сопротивлением не ниже 70...100 Ом. Или громкоговоритель для городской трансляционной сети. Низкоомные динамические головки можно подключать через согласующий трансформатор с соотношением числа витков обмоток приблизительно 5 : 1.

Регулировка усиления НЧ сигнала не предусмотрена, поскольку достаточно эффективно действует система АРУ. Цепь АРУ содержит выпрямитель (диоды V2, V3) и сглаживающую RC-цепочку (R2C5). Сигнал на выпрямитель АРУ поступает с выхода приемника через цепочку R13C7.

При питании от батарей (9 В) напряжение на стабилитроне V7 оказывается ниже рабочего и потребляемый ток резко уменьшается. Если приемник предполагается питать только от батарей, стабилитрон V7 можно не устанавливать.

В приемнике принятые меры по увеличению чувствительности и снижению уровня собственных шумов. На входе усилителя НЧ установлен малошумящий кремниевый транзистор KT208. В смесителе применены малошумящие диоды с барьером Шоттки КД514А. Весь сигнальный тракт от входа смесителя до базы входного транзистора усилителя НЧ согласован по сопротивлениям, что обеспечивает малые потери мощности сигнала. Сопротивление смесителя, характеристическое сопротивление фильтра нижних частот и входное сопротивление усилителя НЧ равны друг другу и составляют примерно 2 кОм.

Приемник вполне можно выполнить и без усилителя ВЧ, но это приведет к уменьшению избирательности преселектора. Кроме того, естественно, не будет работать система АРУ. Входную цепь в этом случае выполняют по схеме, показанной на рис. 1. Принятый антенной сигнал фильтруется Г-образным звеном полосового фильтра L6C1L3C2 и сразу поступает на смеситель. Полоса пропускания фильтра составляет 2...3 МГц. По сравнению с одиночным входным контуром фильтр обеспечивает значительно лучшее по-

Технические характеристики

Диапазон принимаемых частот, МГц	29,3...29,6
Чувствительность при соотношении сигнал/шум 10 дБ, мкВ, не хуже	0,3
Входное сопротивление приемника, Ом	75
Селективность при расстройке на ± 10 кГц, дБ, не хуже	35
Напряжение источника питания, В	12 (9)
Ток, потребляемый в отсутствие сигнала, мА, не более	20 (7)


Принципиальная схема приемника приведена на 2-й с. вкладки. Он содержит усилитель ВЧ, динодный смеситель, гетеродин и усилитель НЧ.

Сигнал с антенны через согласующий конденсатор связи C1 поступает на двухконтурный полосовой фильтр L1C2L2C3 с полосой

новлена вдвое ниже частоты принимаемого сигнала, т. е. 14,6...14,8 МГц.

Гетеродин приемника выполнен на транзисторе V6 по схеме емкостной трехточки, что обеспечивает повышенную стабильность частоты, благодаря сравнительно большой емкости конденсаторов C15 и C16, включенных параллельно переходам транзистора. Изменение емкостей переходов в этом случае мало влияет на час-

X1 „Ант”

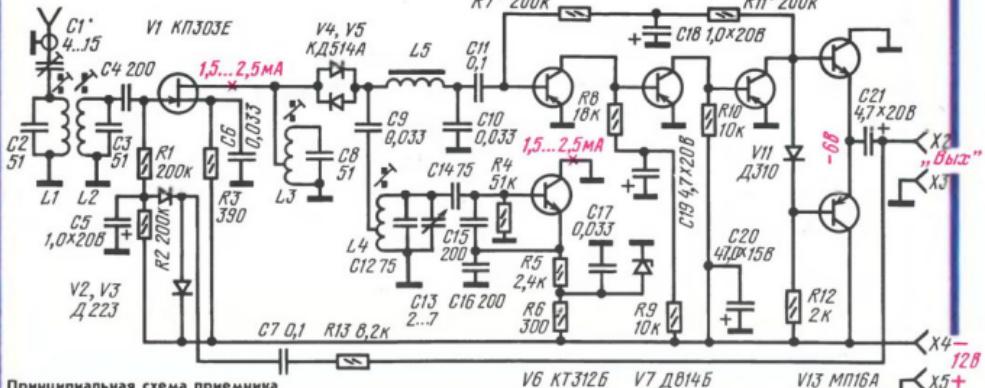

Принципиальная схема приемника


V6 KT312Б

V7 Д814Б

V13 МП16А

X4 128

X5 +

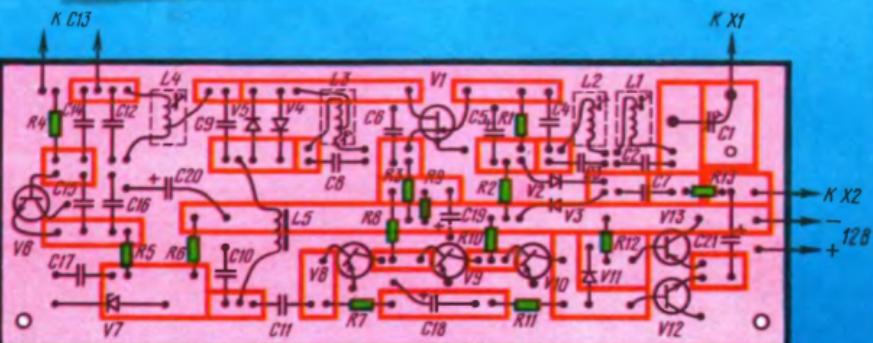

Печатная плата и расположение деталей на ней

давление видаапазонных сигналов и меньшие потери в полосе пропускания. Благодаря автотрансформаторному соединению продольной ($L6C1$) и поперечной ($L3C2$) ветвей фильтра через отвод катушки $L3$ сопротив-

следует распилить пополам и на второй половинке пропилить лобзиком щели, изготавливая таким образом, два построителя. Их длина составит при этом около 5 мм.

Намоточные данные катушек приведены в таблице.

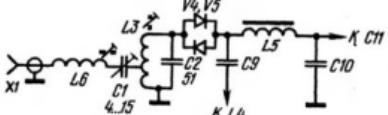


Рис. 1

ление антенны (75 Ом) трансформируется и согласуется со входным сопротивлением смесителя (2 кОм). Чувствительность приемника без усилителя ВЧ со входной целью, построенной по схеме рис. 1, достигает 0,3...0,4 мВ.

Конструкция. Монтаж приемника выполнен на печатной плате (см. вкладку) размерами 140×50 мм. Цветом на рисунке выделены дорожки, с которых удалена фольга.

В высокочастотных цепях приемника применены керамические конденсаторы. Конденсатор $C13$ — малогабаритный подстроечный с воздушным диэлектриком, содержащий одну подвижную и одну-две неподвижные пластины. Электролитические конденсаторы — $K53-1$, остальные — КЛС. Резисторы могут быть любых типов.

Контуры катушки $L1-L4$ и $L6$ намотаны на самодельных каркасах из органического стекла. Эскиз каркаса приведен на рис. 2. Для изготовления каркасов из пластины органического стекла толщиной 6 мм отрезают заготовку размерами 9×13 мм. В ней сверлят отверстие и нарезают резьбу M4. Излишки материала удаляют лобзиком или ножковкой, и затем напильником придают рабочей части каркаса форму, близкую к цилиндрической. Катушки подстраивают сердечниками СП-4, взятыми от броневых сердечников СБ-12а. Каждый сердечник

катушки намывают виток витку. Катушка $L5$ намотана на кольцевом сердечнике из феррита М1500НМ (типоразмер $K12\times 8\times 6$).

Катушка	Число витков	Провод
L_1	7	ПЭЛШО 0,25
L_2	7	ПЭЛШО 0,25
L_3	2+5	ПЭЛШО 0,25
L_4	4+8	ПЭЛШО 0,25
L_5	400	ПЭЛШО 0,09
L_6	14	ПЭЛШО 0,25

Можно использовать и другие сердечники с внешним диаметром от 10 до 20 мм, подкорректировав соответственно число витков. Оно должно быть обратно пропорционально корню квадратному из магнитной проницаемости. Например, если применен феррит М3000НМ, число витков следует уменьшить до 270. Диаметр колыша влияет на индуктивность слабее, однако при использовании кольца больших размеров число витков следует несколько уменьшить.

Транзистор КП303Е в приемнике можно заменить на КП303Д или КП303Г. Диоды $V2$, $V3$ — любые кремниевые. В смесителе можно применить с несколькими ходами результатом КД503А, КД503Б или КД523. В гетеродине можно использовать транзисторы KT312 и KT315 с любыми буквенными индексами.

Усилитель НЧ можно выполнить и на германнеевых низкочастотных транзи-

сторах П27А, П28 (V8), МП39—МП42 (V9, V10 и V13), МП9—МП11, МП37 (V12). В этом случае лишь несколько ухудшится термостабильность. Чтобы получить достаточное усиление по низкой частоте, коэффициент $h_{21\text{d}}$ транзисторов $V8-V10$ должен быть не менее 60...80. В данном низкочастотном усилителе не следует применять высокочастотные транзисторы, так как в этом случае часто наблюдается трудноустранимое самовозбуждение на частотах порядка десятков — сотен килогерц. Диод VII — любой маломощный германниевый.

Конструктивное оформление приемника может быть любым, важно лишь разместить конденсатор $C13$ в непосредственной близости от контура гетеродина. Конденсатор присоединяют к контуру короткими жесткими проводниками.

Настройка приемника начинается с проверки режимов транзисторов. Напряжение на эмиттерах транзисторов $V12$ и $V13$ должно быть равно половине напряжения питания. Этого добиваются подбором резисторов $R7$ и $R11$. Никакого другого настройивания усилитель НЧ обычно не требует. Токи транзисторов $V1$, $V6$ устанавливают резисторами $R3$ и $R4$.

Частоту генерации гетеродина устанавливают сердечником катушки $L4$. Частоту контролируют резонансным волномером или гравированным КВ приемником.

Затем следует проверить чувствительность приемника без усилителя ВЧ, временно отсоединив вывод стока транзистора $V1$ от катушки $L3$. Если присоединить к верхнему выводу катушки $L3$ через конденсатор связи емкостью 3...5 пФ наружную антенну, должен прослушиваться «шум эфира» и можно принимать сигналы любительской станции. Контур $L1C1$ при этом настраивают по максимальной громкости приема. Для достижения максимальной чувствительности следует подобрать напряжение гетеродина на диодах смесителя, регулируя положение

отвода катушки $L4$. В некоторых пределах напряжение гетеродина можно также изменить, регулируя соотношение емкостей конденсаторов $C12$ и $C14$. Например, увеличение емкости конденсатора $C12$ при соответствующем уменьшении емкости конденсатора $C14$ вызывает уменьшение амплитуды колебаний при низменных их частоте.

Налаживание усилителя ВЧ сводится к настройке контуров $L1C2$, $L2C3$ и $L3C8$ в резонанс по максимуму шума на выходе приемника при подключенной антенне. Если усиление высокочастотного усилителя слишком велико (амплитуда шума на выходе приемника с подключенной антенной превосходит 0,5 В) или

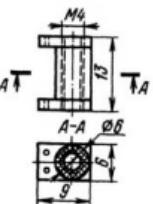


Рис. 2

наблюдается самовозбуждение усилителя, отвод катушки $L3$ следует переместить ближе к заземленному выводу или защищирвать эту катушку резистором. При приеме слабых сигналов любительской станции следует подобрать положение ротора конденсатора связи $C1$, одновременно подстраивая контур $L1C2$ в резонанс, по максимуму отношения сигнал/шум на выходе приемника.

При настройке входной цепи приемника без усилителя ВЧ, выполненной по схеме рис. 2, контуры $L6C1$ и $L3C2$ настраивают в резонанс по максимальной громкости приема. Изменяя положение отвода катушки $L3$, добиваются максимального отношения сигнал/шум при приеме сигналов слабых станций.