

ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА 28 МГц

Канд. техн. наук В. ПОЛЯКОВ (РАЗААЕ)

Приемник прямого преобразования* позволяет простыми средствами получить хороший прием сигналов CW и SSB станций. Ниже описан несложный вариант такого приемника на диапазоне 28—29,7 МГц.

Принципиальная схема приведена на рис. 1 в тексте. Сигнал с антенны подается на входной контур $L1C1$, в котором осуществляется предварительная селекция, и затем через симметрирующий трансформатор $Tp1$ — на коллекторный балансный смеситель $D1-D4$. На другой вход смесителя через трансформатор $Tp2$ подается напряжение гетеродина. В результате смещения частот сигнала гетеродина выделяются колебания разностной частоты. Для приема телеграфных станций частота гетеродина устанавливается на 1—2 кГц выше или ниже частоты принимаемого сигнала, и на выходе смесителя появляется сигнал с частотой 1—2 кГц. Для приема SSB станций гетеродин

должен быть настроен на частоту подавляемой несущей. В этом случае на выходе смесителя выделяются непосредственно звуковые сигналы. Выход смесителя через П-образный фильтр нижних частот $L3C8C9$ соединен со входом усилителя низкой частоты. Частота среза фильтра выбрана около 3 кГц. Фильтр ослабляет сигналы соседних станций, отстоящих от частоты гетеродина более, чем на 3 кГц.

Гетеродин приемника собран на транзисторе $T4$. Катушка контура гетеродина $L2$ включена в цепь коллектора. Сигнал обратной связи подается на эмиттер с емкостным делителем, составленным из конденсаторов контура $C3$ и $C4$. Переменный конденсатор $C2$ служит для настройки. Режим транзистора по постоянному току задается делителем в цепи базы $R1$, $R2$ и резистором $R3$ — в цепи эмиттера. По высокой частоте база заземлена. Напряжение питания гетеродина стабилизировано стабилизатором $D5$.

Усилитель низкой частоты трехкаскадный. В первом каскаде применен малошумящий транзистор $T1$ типа P28. В каскад введена отрица-

тельная обратная связь через резистор $R5$, создающий смещение в цепи базы. Остальные два каскада на транзисторах $T2$ и $T3$ собраны по аналогичной схеме. Конденсатор $C13$ ослабляет высокочастотные компоненты шума усилителя, а конденсатор $C15$ (сравнительно небольшой емкости) — частоты ниже 300 Гц. Общий коэффициент усиления усилителя составляет приблизительно 30 000.

Выход приемника рассчитан на подключение чувствительных высокомощных телефонов. При желании обеспечить громкоговорящий прием надо добавить оконечный каскад, собранный по любой известной схеме. Регулировка усиления в приемнике отсутствует, так как сигналы мощных телеграфных станций хорошо ограничиваются усилителем. Для неискаженного приема сигналов SSB можно добавить регулятор усиления, заменив, например, постоянный резистор $R6$ потенциометром и соединив его движок с левой (по схеме) обкладкой конденсатора $C11$.

Поскольку все усиление сигнала происходит на низкой частоте, чувствительность приемника определяется шумами смесителя и чувствительностью усилителя. Коэффициент передачи смесителя может быть равен 0,2—0,5, чувствительность усилителя составляет доли микровольта. В результате при применении малошумящих диодов в смесителе чувствительность приемника получается около 1 мВ при отношении сигнал/шум на выходе, равном 3.

Избирательность приемника определяется фильтром $L3C8C9$ и составляет 30 дБ при расстройке на 10 кГц. Перекрестные помехи, возникающие из-за прямого детектирования мешающих модулированных сигналов, подавляются благодаря применению балансного смесителя примерно на

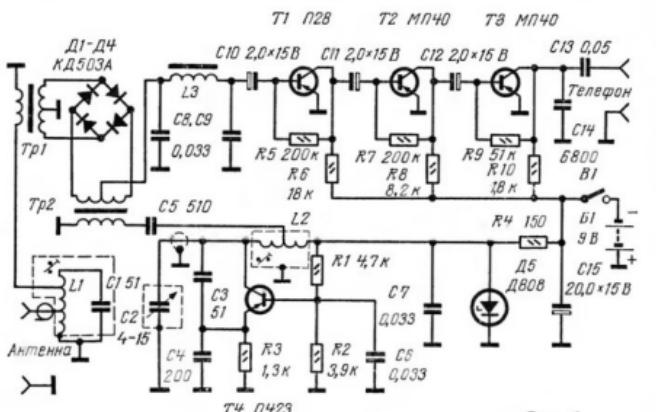


Рис. 1

60 дБ относительно уровня полезного сигнала 1 мВ. Эти помехи легко распознать, так как мешающий сигнал слышен при любом положении ручки настройки. Большее подавление, то есть улучшение реальной избирательности, получается при точной балансировке смесителя путем подбора диодов или с помощью подстроечных резисторов и конденсаторов, подобно тому, как это делается в балансных модуляторах SSB передатчиков.

Детали и конструкция приемника показаны на 1-й стр. вкладки *). Контурные катушки $L1$ и $L2$ имеют по 9 витков провода диаметром 0,5—0,7 мм на каркасе диаметром 10 мм, длина намотки 10 мм. Для $L2$ желательен керамический каркас. Катушки подстраиваются магнитотвятыми сердечниками. Отводы к трансформаторам смесителя сделаны примерно от середин катушек, отвод к антенне — от второго витка $L1$. Трансформаторы смесителя $Tp1$ и $Tp2$ намотаны на колышах $8 \times 4 \times 2$ из феррита 100НН. Первичные обмотки имеют по 20 витков ПЭЛШО 0,15—0,2, вторичные — 10+10 витков. Обе половинки вторичных обмоток наматываются одновременно двумя прозодами (для лучшей симметрии). Размеры колец не критичны.

Неплохие результаты даёт также упрощенная схема балансного смесителя (рис. 2 в тексте), не требующая намотки торoidalных трансформаторов. Катушка связи L_{c2} содержит 2+2 витка, намотанных около заземленного вывода катушки $L1$. Поскольку хорошей симметричности при воздушной катушке связи, как правило, не получается, в смесителе введен симметрирующий потенциометр $R11$. Положение движка подбирается по минимуму перекрестных помех.

Катушка фильтра $L3$ индуктивностью 170 мГ намотана на колыше $K10 \times 6 \times 5$ из феррита 4000НМ и имеет 300 витков провода ПЭЛШО 0,1. В качестве $L3$ можно использовать любую подходящую катушку, например одну из обмоток трансформатора от карманного приемника. Смесителю можно также применить диоды D311, D104 (чувствительность приемника при этом снижается вдвое) или D9 с любыми буквенными индексами (чувствительность при этом падает в 2,5 раза).

В качестве Td можно применить любой высокочастотный транзистор

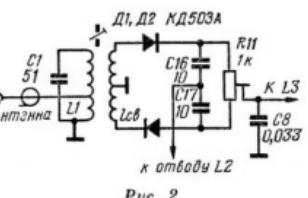


Рис. 2

с граничной частотой не менее 120 МГц, в качестве транзистора $T1$ (с несколько худшими результатами) — П13Б или МП39Б. $T2$ и $T3$ — любые низкочастотные транзисторы. Конденсатор настройки $C2$ — подстроечный с воздушным диэлектриком; $C1$, $C3$ и $C4$ — типа КТК; $C6$ — $C9$ —КЛС; электролитические — любого типа для печатного монтажа с односторонним расположением выводов. Все резисторы — УЛМ или МЛТ-0,125. Монтаж выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 55×130 мм (см. вкладку). Конфигурация соединений выбрана такой, что монтаж легко вырезать с помощью острого ножа. Катушки $L1$ и $L2$ заключены в экраны, изготавленные из алюминиевых стаканчиков от замыкающих панелей ПЛЕ-9. Стаканчики следует укоротить на высоте и отогнуть линки для крепления к плате с помощью винтов.

Платы размещают на металлическом шасси или в коробке любой конструкции. Необходимо только обеспечить минимальную длину соединительных проводов с конденсатором $C2$ и антенным проводом. Конденсатор $C2$ и антенный провод следует экранировать. Конденсатор $C2$ должен быть слаблен верхнером с замедлением не менее 1 : 20, иначе настройка на SSB станции окажется практически невозможной. Особое внимание следует обратить на механическую жесткость крепления платы к конденсатору $C2$, от этого будет зависеть стабильность частоты гетеродина.

Вместо конденсатора настройки можно использовать вариакап. Схема включения вариакапа показана на

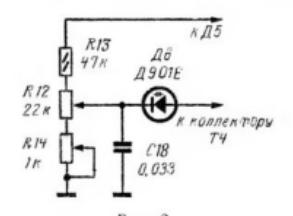


Рис. 3

* На переднюю панель приемника, показанного на фото, кроме оси конденсатора $C2$ выведены также оси электрического верньера (о нем будет сказано дальше) и регулятора усиления.

рис. 3 в тексте. Механическая нестабильность гетеродина при этом сводится к минимуму. Настройка осуществляется основным потенциометром $R12$ и электрическим верньером $R14$.

Наизливание. Правильно собранный приемник начинает работать сразу. Режими транзисторов усилителя уточняют подбором резисторов $R5$, $R7$ и $R9$. Напряжение на коллекторе транзистора $T1$ должно составлять 1,5—2 В, на коллекторах $T2$ и $T3$ — 4,5 В. Частоту гетеродина устанавливают с помощью любого приемника на диапазон 28—29,7 МГц.


Дальнейшую настройку производят при приеме какой-либо станции или по сигналу ГСС. Перемещая отвод на катушке $L2$ ближе к коллектору транзистора $T4$, можно заметить, что сила сигнала принимаемой станции растет, поскольку увеличивается напряжение сигнала гетеродина. Одновременно возрастает и шум приемника за счет увеличения шума смесителя. Вначале шум растет медленнее, чем сигнал, и отношение сигнал/шум на выходе приемника увеличивается. Затем рост сигнала почти прекращается, и дальнейшее увеличение напряжения гетеродина приводит к ухудшению отношения сигнал/шум. Необходимо выбрать оптimum.

Настройку контура $L1C1$ и положение отводов катушки $L1$ регулируют по максимуму сигнала на выходе. Перемещение отводов в сторону заземленного конца улучшает избирательность входного контура, одновременно несколько снижая чувствительность.

Иногда, особенно при применении случайных антенн, может прослушиваться фон переменного тока. Он выявляется, как правило, наводками напряжения гетеродина на провода антennы и питания. В качестве мер борьбы с фоном можно рекомендовать экранировку приемника и применение коаксиального кабеля и качестве снижения антennы. При питании приемника от сети напряжение на выходе выпрямителя должно быть хорошо стабилизировано. Еще лучше питать приемник от батарей.



Хорошо наладженный приемник имеет чувствительность и избирательность, сравнимые с аналогичными параметрами связных супергетеродинных приемников. При испытаниях приемника на пылевую антенну были приняты сигналы азотных, африканских, европейских и южноамериканских любительских станций. Приемник шатился от маломощного сетевого выпрямителя, стабилизированного стабилитроном D813. Фото в немах от моделей АМ станций не наблюдалось.

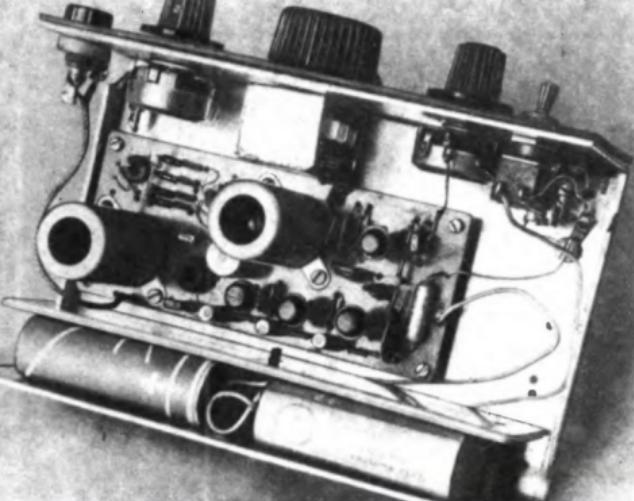ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА 28 МГц




Вид сверху со снятой крышкой.

Вид спереди.

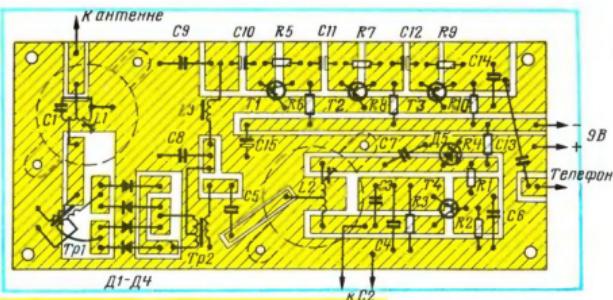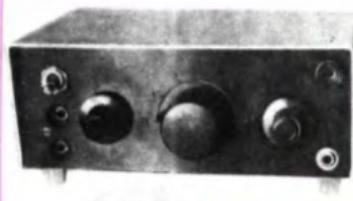

Печатная плата.

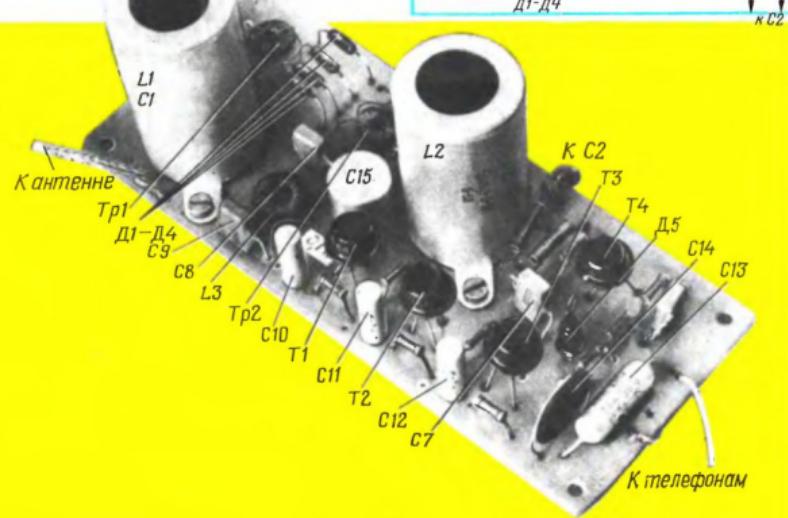

Расположение
деталей на
печатной плате.

Как переделать приемник
прямого преобразования
«Радио», 1973, № 7,
с. 15—16) на другие люби-
тельские диапазоны?

Приемник прямого преоб-
разования можно переделать
для работы в одном из диа-
пазонов 10, 14, 20, 40, 80 м
или же сделать его много-
диапазонным. При этом рекомендуется видоизменить
схему смесителя (см. рис. 5). Для упрощения на схеме по-
казаны только катушки для
одного диапазона. Обозначе-
ния деталей даны в соответ-
ствии со схемами, приведен-
ными в статье.

Все катушки намотаны
виток к витку на каркасах
диаметром 10 мм и имеют
карбонильные сердечники.
При отсутствии сердечников
параллельно каждой катушке
рекомендуется включить
подстроечный конденсатор
емкостью 6—25 пФ. Намо-
точные данные катушек и
емкости конденсаторов све-
дены в таблицу. Число витков
уточняется при налаживании
приемника. Отвод от катуш-
ки $L1$ к антенне делается
примерно от $\frac{1}{4}$ числа витков
(от заземленного конца), а
отвод к переключателю
диапазонов $B1a$ — от середи-
ны обмотки. Отвод от ка-
тушки $L2$ также выполняет-
ся от середины обмотки.

Если избирательность
входного контура окажется

недостаточной (наблюдаются
помехи со стороны соседних
по частоте радиовещатель-
ных станций), оба отвода
катушки $L1$ надо переместить
ближе к заземленному кон-
цу.

В диапазоне 80 м необхо-
димость в катушке $L1$ отпадает.
В этом случае колеба-
тельный контур, образован-
ный первичной обмоткой
трансформатора $Tp1$ и кон-
денсатором $C1$, настраивает-
ся подбором емкости $C1$ на
среднюю частоту диапазона,
а антenna подключается к
верхнему (по схеме) выводу
первичной обмотки транс-
форматора через конденса-
тор емкостью 20—50 пФ.

Обмотки трансформатора
 $Tp1$ намотаны на феррито-
вом кольце К8×4×2
(100НН). Первичная обмот-
ка содержит 20 витков, а
вторичная 10+10 витков
провода ПЭЛШО 0,15—0,2.

В многодиапазонном при-
емнике необходимо хорошо
экранировать входные цепи
($L1C1$). Можно использо-
вать катушки с индивидуаль-
ными экранами либо разде-
лить входные и гетеродинные
цепи экранирующей перего-
родкой.

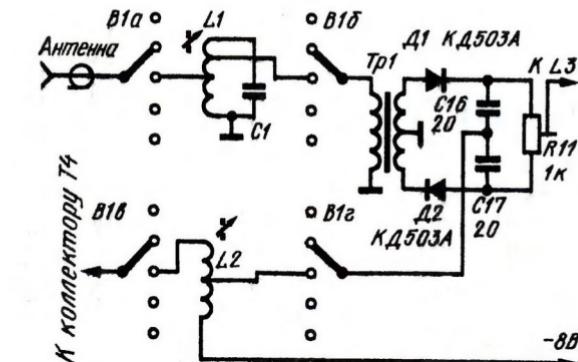


Рис. 5

Диапа- зон, м	$L1$		$L2$		$C1$ пФ
	Число витков	Марка и диа- метр провода	Число витков	Марка и диа- метр провода	
80	—	—	60	ПЭЛШО 0,15	180
40	35	ПЭЛШО 0,15	28	ПЭЛШО 0,15	110
20	17	ПЭЛ 0,5	17	ПЭЛ 0,5	51
14	9	ПЭЛ 0,7	9	ПЭЛ 0,7	51
10	7	ПЭЛ 0,7	7	ПЭЛ 0,7	51

О применении в приемнике смесителя на нелинейных элементах с "кубической" характеристикой

Балансный смеситель на нелинейных элементах с «кубической» характеристикой был установлен в приемнике прямого преобразования на 28 МГц («Радио», 1973, №7, с. 15).

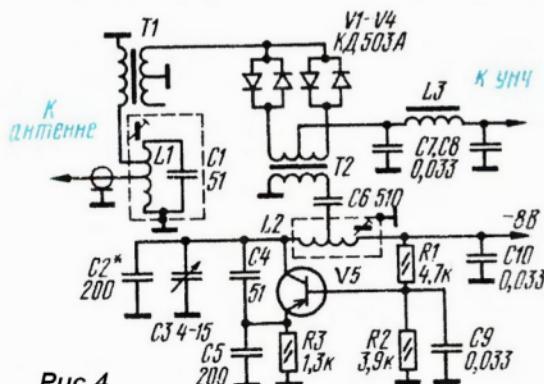


Рис.4

Сам приемник подвергся минимальным переделкам: изменена лишь схема включения диодов и добавлен конденсатор C_2 в контур гетеродина для понижения его частоты до 14 МГц (рис. 4). Данные катушек и трансформаторов остались прежними. Трансформатор T_1 , у которого теперь используется лишь одна половина вторичной обмотки, служит для согласования сопротивлений смесителя и контура. Отводы у катушек L_1 и L_2 следует подобрать заново, по максимальной громкости приема. Положение отвода у катушки L_2 необходимо подобрать особенно тщательно, поскольку как недостаточное, так и избыточное напряжение гетеродина уменьшает коэффициент передачи, а

следовательно, приводит к потере чувствительности.

В результате переделки приемника напряжение гетеродина на разъеме антенны уменьшилось с 1 мВ до 200 мкВ, т. е. на 14 дБ. Одновременно улучшилось подавление мешающих АМ сигналов, хотя диоды по индентичности характеристик не подбирались. Чувствительность приемника осталась прежней. Кроме того, перестройка входного контура совершенно перестала влиять на частоту гетеродина. Стабильность частоты гетеродина существенно возросла благодаря включению в контур большой емкости и настройке его на более низкую частоту. Улучшился и тон принимаемых телеграфных сигналов.